
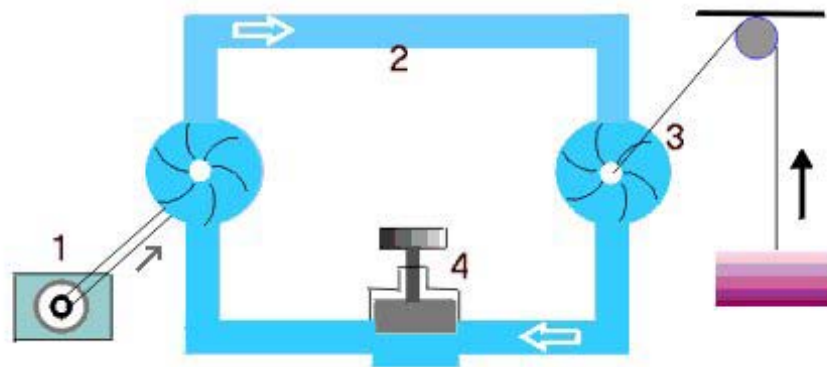


Stromkreis – Wasserkreislauf

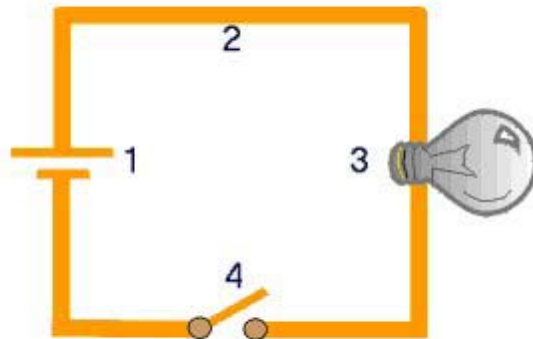

Benenne die Bestandteile des elektrischen Stromkreises und des Wasserkreislaufs.

Vergleiche jeweils die Funktionen der Bestandteile.
